


no. 3. 2021/11/006

No. 6102111006


Date

1. $(A + B) \cdot C$

NAND Gate

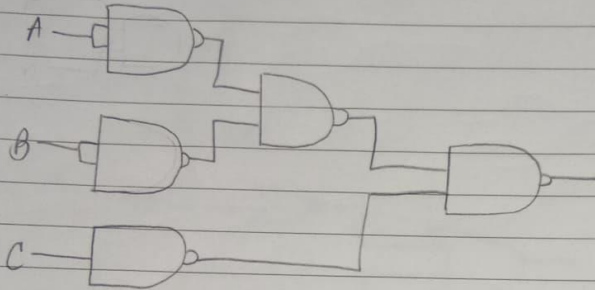


NOR Gate

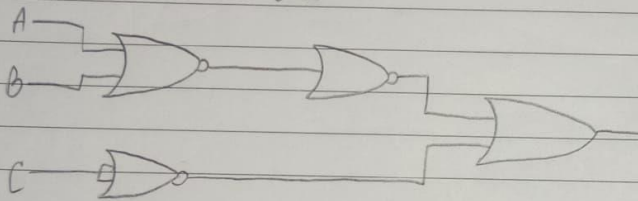


2. $A \cdot (B' + C')$

NAND Gate

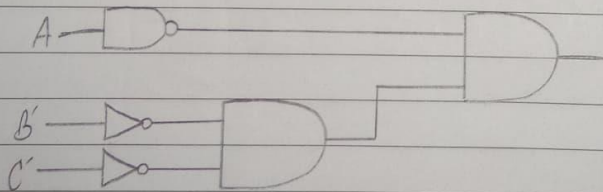

NOR Gate

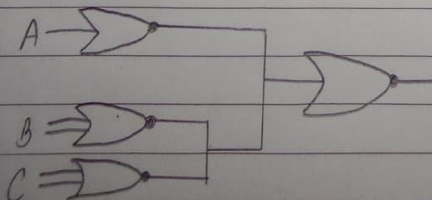


ช.อ. อธิบาย และเขียน

No. 608111006

Date

3. $(A + B) \cdot (C + D)$

NAND Gate

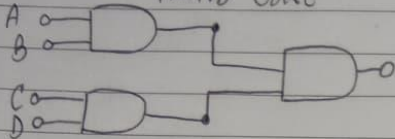

NOR Gate

